

Laboratório de Introdução à Arquitetura de Computadores

IST - Taguspark

2017/2018

Descodificação de endereços

Guião 8

20 a 24 de novembro 2017


(Semana 10)

1 – Objetivos

Com este trabalho pretende-se exercitar e demonstrar a descodificação de endereços.

2 – O problema

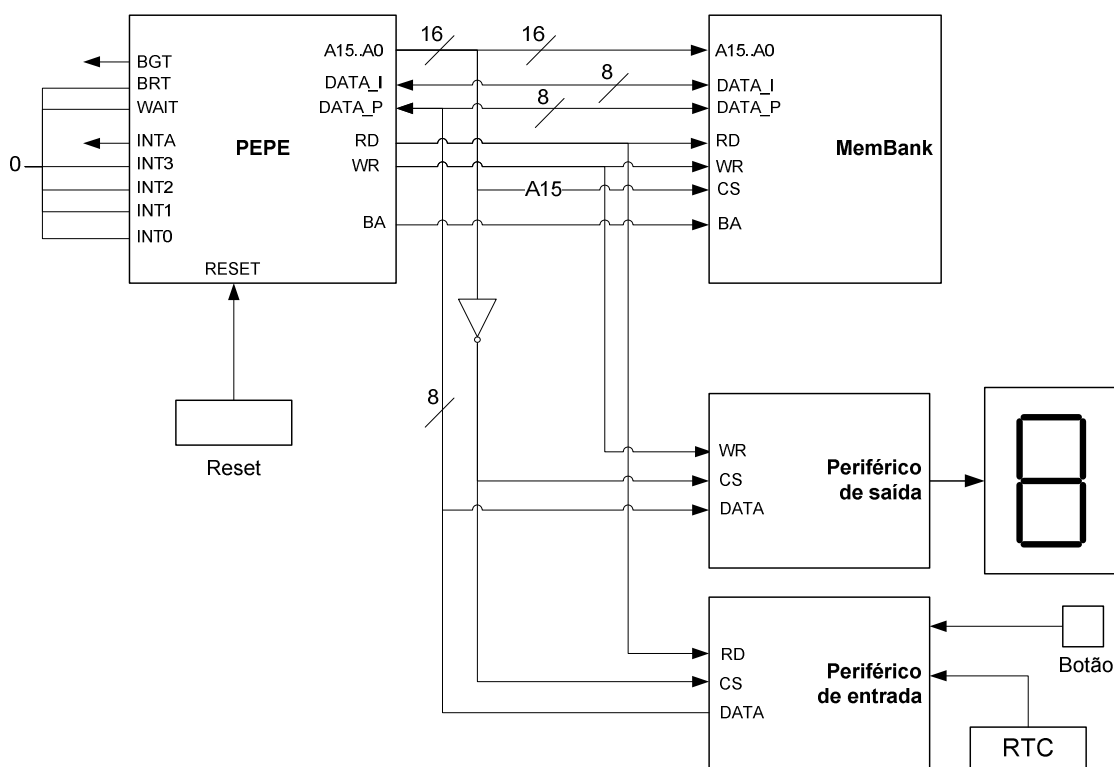No guião de laboratório 6 utilizou-se o seguinte circuito, constituído por uma memória e por dois periféricos, um de saída e outro de entrada.



A descodificação de endereços é rudimentar e baseia-se simplesmente no bit A15 e na negação que a ele liga. Apesar de tão simples, este circuito funciona porque:

- A RAM é de 16 bits de largura e já suporta endereçamento de byte;
- O espaço de endereçamento é dividido ao meio, metade para RAM e metade para periféricos (se quisermos outro mapa de endereços já não pode ser assim);


- A distinção entre periféricos de entrada e de saída é feita não por endereço mas por função (ou seja, estão os dois nos mesmo endereços, mas um só lê e o outro só escreve);
- Na segunda metade do espaço de endereçamento, os periféricos estão acessíveis repetidamente em todos os endereços pares.


Note-se que os periféricos são apenas de 8 bits e ligam à metade par do barramento de dados (isto é, os 8 bits deste barramento que o processador usa para aceder aos bytes com endereço par).

Na vida real a situação não é tão simples e tem de se montar um circuito descodificador de endereços que produza de forma adequada os sinais CS (Chip Select) para as RAMs e periféricos.

3 – Circuito de descodificação de endereços

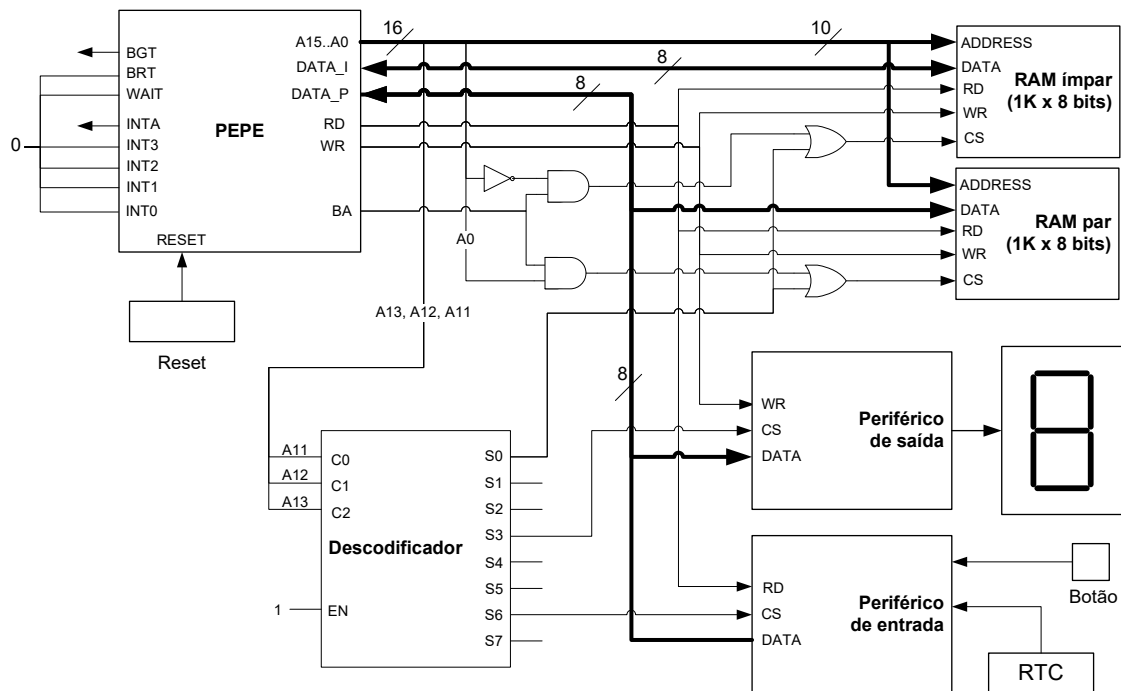Pretende-se montar um circuito funcionalmente equivalente ao anterior, mas com um sistema de descodificação de endereços. Este circuito já é fornecido, no ficheiro **lab8a.cmod**.



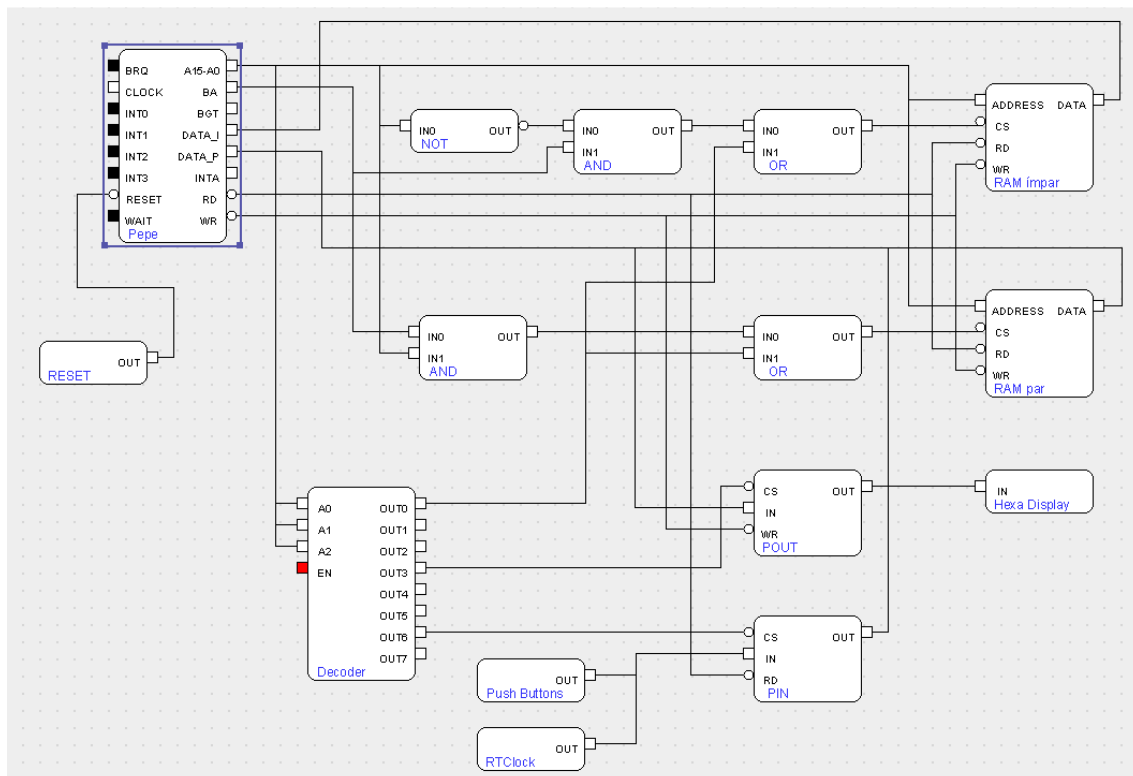

Note os bits de endereço a que o decodificador de 3 bits (8 saídas) liga e o esquema de geração dos CS das RAM par e ímpar (o banco de memória é substituído, na prática, pelas duas metades da RAM e pelo circuito que gera os seus sinais CS).

Responda às seguintes perguntas sobre este circuito:

- Que bits do barramento de endereços ligam a ADDRESS em cada uma das RAMs?
- Faça o mapa de endereços, indicando a gama de endereços (em hexadecimal) em que cada uma das saídas do decodificador está ativa (a 0);
- Em que gama de endereços há RAM? Quantos bytes de RAM há no sistema?
- Em que gama de endereço está acessível cada um dos periféricos? Note que os periféricos são apenas de 8 bits e ligam apenas a metade do barramento de dados;
- Se o processador aceder ao endereço 8000H, está a aceder a quê?
- Se quisesse que o periférico de entrada estivesse disponível no endereço 4001H (ímpar), que alterações tinha que fazer ao circuito?
- Qual seria o efeito no mapa de endereços se em vez de se ligar A13..A11 ao decodificador se ligasse A14..A12?
- Descreva o funcionamento do sinal BA e a sua utilidade para o acesso à memória nas instruções MOVb.

4 – Software

Com o circuito **lab8a.cmod** fornecido, e que implementa a figura anterior, execute o programa **lab8.asm**, quase idêntico ao que já foi usado no guião de laboratório 6 (**lab6.asm**) e que também é fornecido aqui para facilidade de referência, mas em que os dispositivos têm de ser mapeados nos endereços decorrentes da figura (e que já determinou ao responder às perguntas anteriores).

Assim, o programa **lab8.asm** é idêntico ao **lab6.asm** com exceção de:

- Endereços dos periféricos (INPUT e OUTPUT), que no **lab6.asm** eram 8000H e agora têm de ser alterados de acordo com esta figura;
- Endereço do PLACE dos dados, que no **lab6.asm** era 1000H, mas que agora tem de ser alterado porque a RAM aqui é mais pequena.


Antes de executar o programa, coloque os valores corretos no **lab8.asm**.


Verifique que a sua funcionalidade se mantém com os novos endereços (o mostrador de 7 segmentos é incrementado enquanto se carrega no botão, ao ritmo do RTC – Real Time Clock). Não se esqueça de fazer START no RTC.

5 – Descodificação de endereços com PROM

O decodificador pode ser substituído por uma PROM (Programmable ROM), que dá mais liberdade e permite mudar o mapa de endereços sem alterar o hardware.

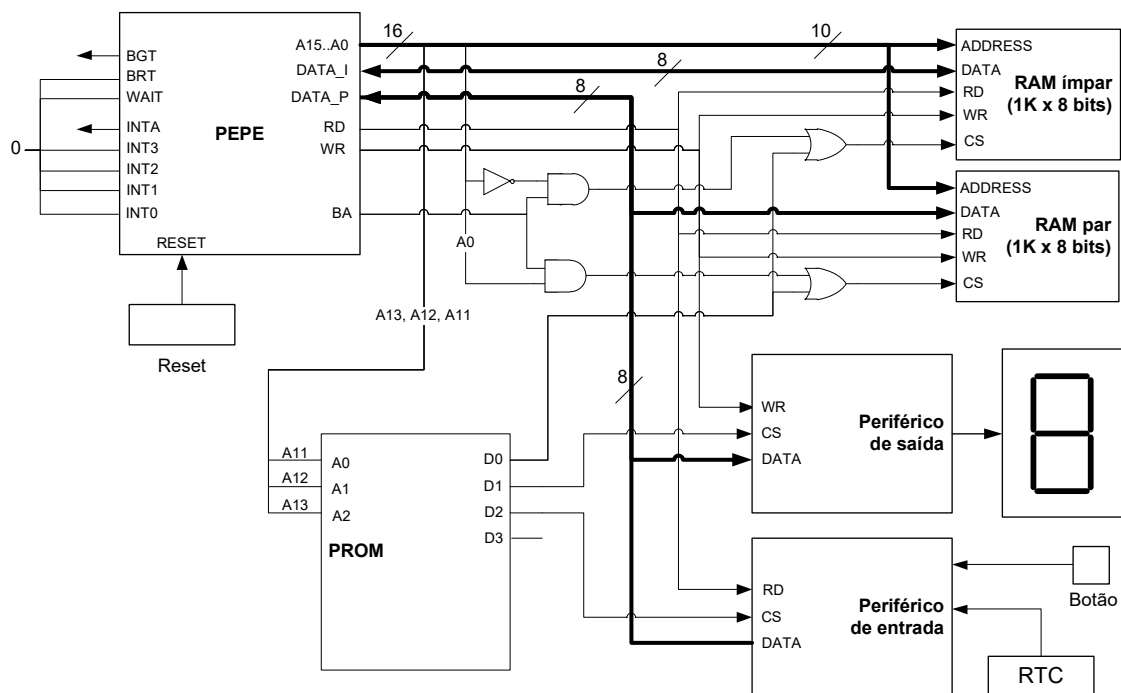O circuito seguinte, contido no ficheiro **lab8b.cmod**, usa uma PROM com 3 bits de endereço mas apenas 4 saídas, pois apenas são necessários 3 sinais de CS. Será portanto uma ROM de 8 células, cada uma com 4 bits de largura.



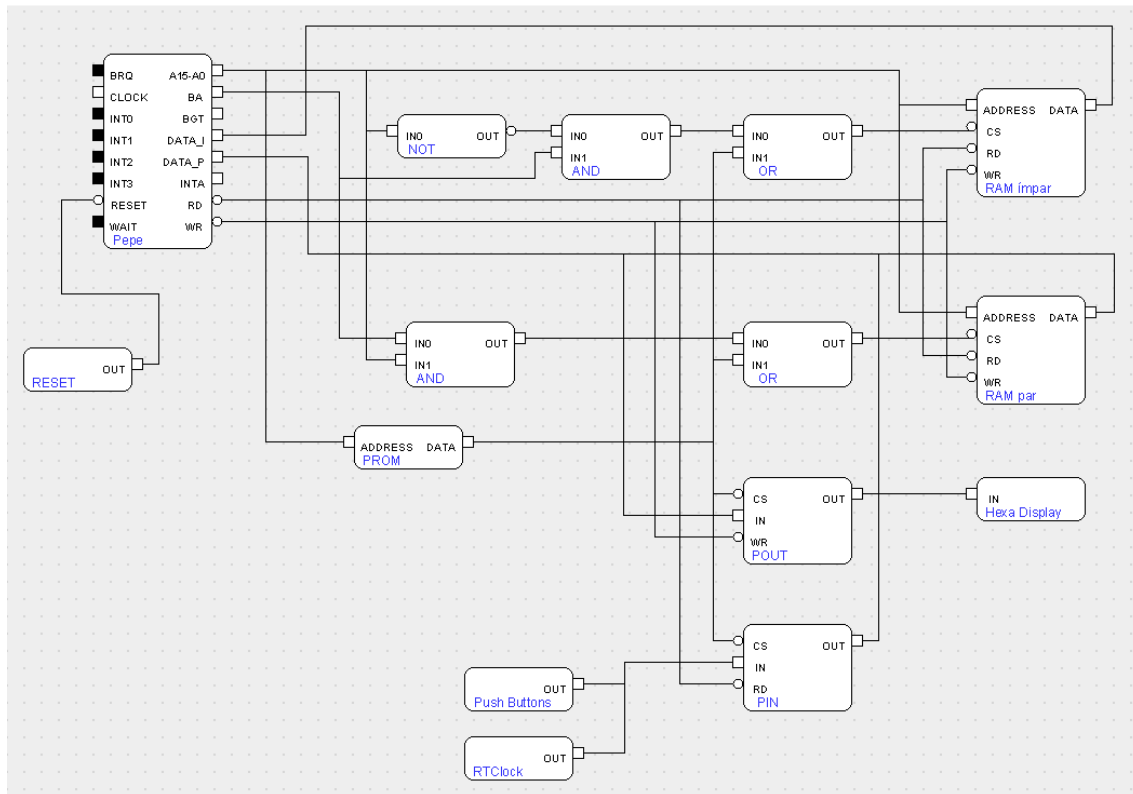

Carregue este circuito no simulador e passe para simulação. Faça duplo clique na PROM e verifique que o seu conteúdo é:

HexDump								
Addr...	0	1	2	3	4	5	6	7 8
0	E	F	F	D	F	F	B	F

Cada palavra da PROM corresponde a uma combinação dos bits A13..A11 do processador, tal como no decodificador. Nas saídas (D3..D0), apenas um bit deve estar a 0, para ativar um CS.

O mapa de endereços conseguido com esta PROM é igual ao do decodificador. Note que todas as palavras são F (os 4 bits a 1), exceto as palavras 0, 3 e 6, que são as saídas usadas no decodificador. Nestas, note que o único bit a 0 liga a um dado CS, o mesmo a que o decodificador já ligava:

- E (1110) – Bit a 0 na posição 0, CS das RAMs
- D (1101) – Bit a 0 na posição 1, CS do periférico de saída
- B (1011) – Bit a 0 na posição 2, CS do periférico de entrada

Pode experimentar executar o programa **lab8.asm** e verificar que continua a funcionar.

No entanto, e ao contrário do decodificador, para mudar o mapa de endereços basta mudar o conteúdo da PROM. Experimente por exemplo mudar para:

HexDump								
Addr...	0	1	2	3	4	5	6	7 8
0	E	B	D	F	F	F	F	F

Note que mudou os endereços dos periféricos (os valores B e D). Quais os endereços em que ficaram agora?

Altere também estes endereços no programa **lab8.asm** e execute-o, verificando que ainda funciona (mas nos novos endereços).

Se quiser guardar estes novos endereços, guarde o conteúdo da PROM num ficheiro. Este será carregado automaticamente da próxima vez que carregar este circuito.

O ficheiro **prom.dat** contém o conteúdo já fornecido com o guião.